

なまえ： _____

- 1 「平行板コンデンサーの極板間隔」について「他条件一定なら大きい極板間隔電気容量は大きい」は正しい
- 2 「平行板コンデンサーと誘電体」について「他条件一定なら大きい誘電体電気容量は大きい」は正しい
- 3 「コンデンサーの電気量と電位差」について「他条件一定なら大きい極板間隔電気容量は大きい」は正しい
- 4 「コンデンサーの電気量と電位差」について「2つのコンデンサーを直列接続するに正しく電気量を求める方法は電位差を等しくする」は正しい
- 5 「コンデンサーの並列接続」について「極板間に誘電体を挿入すると電気量と電位差は変わらないが電気容量は変化する」は正しい
- 6 「コンデンサーの直列接続」について「合成容量の逆数は各電気容量の逆数の和になる」は正しい
- 7 「コンデンサーの並列接続」について「他条件一定なら大きい直列接続電気容量は小さい」は正しい
- 8 「コンデンサーの電気量と電位差」について「極板間に誘電体を挿入すると極板面積が一般的に大きくなるので電気容量は変化する」は正しい
- 9 「コンデンサーの電気量と電位差」について「合成容量は各電気容量の和になる」は正しい
- 10 「コンデンサーの並列接続」について「合成容量は各電気容量の和と電位差は正しく等しい」は正しい

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 正誤 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 「平行板コンデンサーの極板間隔」について「他条件一定なら大きい極板間隔電気容量は大きい」
こたえ：○ こたえ：×
- 2 「平行板コンデンサーと誘電体」について「他条件一定なら大きい誘電体電気容量は大きい」
こたえ：×
- 3 「コンデンサーの電気量と電位差」について「他条件一定なら大きい極板間隔電気容量は大きい」
こたえ：×
- 4 「コンデンサーの電気量と電位差」について「コンデンサーが関係直列接続」には正しい
こたえ：○ こたえ：×
- 5 「コンデンサーの並列接続」について「極板間に誘電体を挿入」電気量と電位差電気容量は大きい
こたえ：×
- 6 「コンデンサーの直列接続」について「合成容量の逆数は各電気容量の逆数の和」
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「コンデンサーの並列接続」について「他条件一定なら大きい直列接続電気容量は小さい」
こたえ：×
- 8 「コンデンサーの電気量と電位差」について「極板間に誘電体を挿入極板面積一定」電気量は大きい
こたえ：×
- 9 「コンデンサーの電気量と電位差」について「合成容量は各電気容量の和」
こたえ：×
- 10 「コンデンサーの並列接続」について「合成容量は各電気容量の和と電位差」は正しい
こたえ：○ こたえ：○