

なまえ： _____

- 1 「周期Tと周波数f」について「電圧と電流は同位相である」では「電圧と電流は同位相である」といえるか。
- 2 「交流」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」といえるか。
- 3 「周波数」について「最大値は実効値の $\sqrt{2}$ 倍である」といえるか。
- 4 「正弦波交流」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」といえるか。
- 5 「抵抗だけの交流回路」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」といえるか。
- 6 「抵抗だけの交流回路」について「電圧と電流は同位相である」といえるか。
- 7 「抵抗だけの交流回路」について「電圧と電流は同位相である」といえるか。
- 8 「抵抗だけの交流回路」について「最大値は実効値の $\sqrt{2}$ 倍である」といえるか。
- 9 「周期Tと周波数f」について「電圧や電流の周期と周波数が周期的に変化する」といえるか。
- 10 「抵抗だけの交流回路」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」といえるか。

物理 交流：基本事項 正誤 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 「周期 T と周波数 f 」について「電圧と電流は同位相である」では「電圧と電流は同位相」
こたえ：× こたえ：×
- 2 「交流」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：×
- 3 「周波数」について「最大値は実効値の $\sqrt{2}$ 倍の正弦波交流」は正しいか。「電圧や電流の最大値は実効値の $\sqrt{2}$ 倍である」
こたえ：× こたえ：×
- 4 「正弦波交流」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」は正しいか。
こたえ：× こたえ：×
- 5 「抵抗だけの交流回路」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」
こたえ：× こたえ：○
- 6 「抵抗だけの交流回路」について「電圧と電流は同位相である」では「電圧と電流は同位相」
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「抵抗だけの交流回路」について「電圧と電流は同位相である」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「抵抗だけの交流回路」について「最大値は実効値の $\sqrt{2}$ 倍で電圧や電流の大きさは実効値の $\sqrt{2}$ 倍である」
こたえ：× こたえ：○
- 9 「周期 T と周波数 f 」について「電圧や電流の周期と周波数が周期的に変化する」
こたえ：× こたえ：×
- 10 「抵抗だけの交流回路」について「電圧や電流の大きさと向きが周期的に変化する」
こたえ：× こたえ：×