

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-current 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 25.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 0.4 A の電流の実効値 (A) I_{eff}
- 2 平均電力 $P = 120.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 4 V の電圧の実効値 (V) V_{eff}
- 3 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 5 A の電流の実効値 (A) I_{eff}
- 4 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 10 A の電流の実効値 (A) I_{eff}
- 5 平均電力 $P = 4.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 5 A の電流の実効値 (A) I_{eff}
- 6 平均電力 $P = 40.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 0.4 A の電流の実効値 (A) I_{eff}
- 7 平均電力 $P = 40.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 0.4 A の電流の実効値 (A) I_{eff}
- 8 平均電力 $P = 120.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 4 W の電圧の実効値 (V) V_{eff}
- 9 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 5 A の電流の実効値 (A) I_{eff}
- 10 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 10 A の電流の実効値 (A) I_{eff}

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-current 02 こたえ

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 25.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 0.5 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 0.25 A こたえ： 2 A
- 2 平均電力 $P = 120.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 20 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 1 A こたえ： 2 A
- 3 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 5 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 0.5 A こたえ： 0.25 A
- 4 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 10 V 電流の実効値の実効値 (A_{eff})
こたえ： 0.1 A こたえ： 2 A
- 5 平均電力 $P = 4.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 5 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.25 A
- 6 平均電力 $P = 40.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 0.1 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 4 A こたえ： 0.1 A
- 7 平均電力 $P = 40.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 0.1 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 2 A こたえ： 1 A
- 8 平均電力 $P = 120.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 4 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 1 A こたえ： 0.2 A
- 9 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 5 V 電流の実効値実効値 (A_{eff})
こたえ： 0.5 A こたえ： 1 A
- 10 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき 10 V 電流の実効値の実効値 (A_{eff})
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.5 A