

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-current 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 24.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
- 2 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 3 平均電力 $P = 240.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 4 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 5 平均電力 $P = 12.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 6 平均電力 $P = 20.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 7 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 8 平均電力 $P = 0.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 9 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}
- 10 平均電力 $P = 12.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電流の実効値 V_{eff}

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-current 04 こたえ

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 24.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.2 A
- 2 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.1 A こたえ： 0.1 A
- 3 平均電力 $P = 240.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 2 A こたえ： 1 A
- 4 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.2 A こたえ： 1 A
- 5 平均電力 $P = 12.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.5 A こたえ： 4 A
- 6 平均電力 $P = 20.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.1 A こたえ： 0.2 A
- 7 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.1 A こたえ： 0.5 A
- 8 平均電力 $P = 0.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.1 A こたえ： 0.25 A
- 9 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.1 A こたえ： 4 A
- 10 平均電力 $P = 12.5 \text{ W}$, 電圧の実効値 V_{eff} 平均電力 P のとき、電圧の実効値 V_{eff}
こたえ： 0.5 A こたえ： 0.2 A