

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-voltage 06 もんだい

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 80.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 2 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 20 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 3 平均電力 $P = 100.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 80.0 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 4 平均電力 $P = 60.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 5 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 25 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 6 平均電力 $P = 20.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 7 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 1 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 8 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 9 平均電力 $P = 800.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 40 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え
- 10 平均電力 $P = 25.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10 V の電圧の実効値 V_{eff} (V) 答え

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-voltage 06 こたえ

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 80.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10.0 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 20 V こたえ： 20 V
- 2 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10 V の電圧の実効値 I_{eff}
こたえ： 100 V こたえ： 10 V
- 3 平均電力 $P = 100.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10.0 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 100 V こたえ： 20 V
- 4 平均電力 $P = 60.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10.0 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 120 V こたえ： 100 V
- 5 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 25 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 50 V こたえ： 5 V
- 6 平均電力 $P = 20.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10.0 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 200 V こたえ： 20 V
- 7 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10 V の電圧の実効値 I_{eff}
こたえ： 10 V こたえ： 100 V
- 8 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10.0 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 10 V こたえ： 10 V
- 9 平均電力 $P = 800.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 40.0 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 200 V こたえ： 100 V
- 10 平均電力 $P = 25.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 10.0 V の電圧の電流の実効値 I_{eff}
こたえ： 50 V こたえ： 200 V