

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-voltage 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} = 平均電力のとき 4. 電圧の電流の実効値 I_{eff} =
- 2 平均電力 $P = 240.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力 のとき 80.0 電圧電流の実効値 I_{eff} =
- 3 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力のとき 0. 電圧の電流の実効値 I_{eff} =
- 4 平均電力 $P = 12.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力のとき、0 電圧電流の実効値 I_{eff} =
- 5 平均電力 $P = 50.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力のとき 0. 電圧の電流の実効値 I_{eff} =
- 6 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力のとき 5. 電圧の電流の実効値 I_{eff} =
- 7 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力 のとき 10.0 電圧電流の実効値 I_{eff} =
- 8 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力のとき 0. 電圧の電流の実効値 I_{eff} =
- 9 平均電力 $P = 30.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力 のとき 20.0 電圧電流の実効値 I_{eff} =
- 10 平均電力 $P = 100.0 \text{ W}$, 電流の実効値 I_{eff} 平均電力 のとき 30.0 電圧電流の実効値 I_{eff} =

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-voltage 07 こたえ

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき $4. \text{ V}$ の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 5 V こたえ： 20 V
- 2 平均電力 $P = 240.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 8.0 V の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 120 V こたえ： 20 V
- 3 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき $0. \text{ V}$ の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 50 V こたえ： 5 V
- 4 平均電力 $P = 12.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき $0. \text{ V}$ の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 120 V こたえ： 10 V
- 5 平均電力 $P = 50.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき $0. \text{ V}$ の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 25 V こたえ： 200 V
- 6 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき $5. \text{ V}$ の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 50 V こたえ： 20 V
- 7 平均電力 $P = 200.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 10.0 V の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 200 V こたえ： 100 V
- 8 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき $0. \text{ V}$ の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 10 V こたえ： 200 V
- 9 平均電力 $P = 30.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 2.0 V の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 120 V こたえ： 120 V
- 10 平均電力 $P = 100.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 3.0 V の電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$
こたえ： 50 V こたえ： 120 V