

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-voltage 10 もんだい

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 4 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 2 平均電力 $P = 25.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき、 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 3 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき、 5 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 4 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 5 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 5 平均電力 $P = 1.25 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 6 平均電力 $P = 20.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき、 5 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 7 平均電力 $P = 2.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 2 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 8 平均電力 $P = 12.5 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 9 平均電力 $P = 50.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
- 10 平均電力 $P = 0.5 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 4 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$

物理 交流：抵抗で消費する平均電力 reverse-voltage 10 こたえ

なまえ： _____

- 1 平均電力 $P = 2.5 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 4 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 5 V こたえ： 120 V
- 2 平均電力 $P = 25.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 50 V こたえ： 5 V
- 3 平均電力 $P = 10.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 2.5 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 20 V こたえ： 5 V
- 4 平均電力 $P = 5.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 5 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 10 V こたえ： 100 V
- 5 平均電力 $P = 1.25 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 5 V こたえ： 25 V
- 6 平均電力 $P = 20.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 5 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 5 V こたえ： 5 V
- 7 平均電力 $P = 2.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 2 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 10 V こたえ： 100 V
- 8 平均電力 $P = 12.5 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 50 V こたえ： 5 V
- 9 平均電力 $P = 50.0 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 0 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 200 V こたえ： 200 V
- 10 平均電力 $P = 0.5 \text{ W}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} =$ 平均電力のとき 4 V の電圧の実効値 $V_{\text{eff}} =$
こたえ： 5 V こたえ： 20 V