

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 120 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 16 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 02

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 200 V こたえ： 4 V
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 100 V こたえ： 1.25 V
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 1 V こたえ： 12.5 V
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 10 V こたえ： 2.5 V
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 6.25 V こたえ： 2.5 V
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 16 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 2 V こたえ： 2.5 V
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 5 V こたえ： 1.25 V
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 1 V こたえ： 50 V
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 10 V こたえ： 50 V
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ： 12.5 V こたえ： 5 V