

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_e 抵抗 R を求

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 200 V こたえ： 12.5 V
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 50 V こたえ： 12.5 V
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 12.5 V こたえ： 2 V
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 50 V こたえ： 2 V
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 100 V こたえ： 100 V
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 50 V こたえ： 10 V
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 2.5 V こたえ： 200 V
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 10 V こたえ： 400 V
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 2.5 V こたえ： 25 V
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電流の実効値 I_{eff} の実効値 V_{eff} を抵抗 R を求
こたえ： 200 V こたえ： 20 V