

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R を対して) を求めよ。

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 4 V こたえ： 6.25 V
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 6.25 V こたえ： 6.25 V
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 5 V こたえ： 10 V
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 20 V こたえ： 100 V
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 10 V こたえ： 10 V
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 6.25 V こたえ： 5 V
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 4 V こたえ： 100 V
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 400 V こたえ： 6.25 V
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 200 V こたえ： 100 V
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$ (抵抗 R を求
こたえ： 100 V こたえ： 5 V