

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} (抵抗 R) を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 40 V
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 10 V
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 10 V
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 80 V
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 80 V
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 16 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 6.25 V
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 200 V
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 50 V
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 10 V
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ の電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} を求めよ
こたえ: 5 V