

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} 抵抗 R を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 08

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$
こたえ: 5 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$
こたえ: 2.5 V |
| 2 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$
こたえ: 400 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$
こたえ: 200 V |
| 3 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$
こたえ: 5 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 1 \Omega$
こたえ: 25 V |
| 4 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$
こたえ: 20 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$
こたえ: 6.25 V |
| 5 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$
こたえ: 20 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 1 \Omega$
こたえ: 1 V |
| 6 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$
こたえ: 10 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$
こたえ: 2.5 V |
| 7 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$
こたえ: 2.5 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$
こたえ: 20 V |
| 8 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$
こたえ: 2 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 0.5 \Omega$
こたえ: 12.5 V |
| 9 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$
こたえ: 4 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$
こたえ: 4 V |
| 10 | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$
こたえ: 10 V | 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1 \text{ A}$, 抵抗 $R = 1 \Omega$
こたえ: 1 V |