

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 2 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 3 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 4 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 5 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 150 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 6 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 7 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 8 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 9 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 150 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)
- 10 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電流の実効値の実効値 V_{eff} (抵抗 R を求めよ)

物理 交流：抵抗だけの交流回路 basic-voltage 09

こたえ

なまえ： _____

- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 1 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 10 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 12.5 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 100 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 16 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 400 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 16 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 100 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 20 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 10 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$, 抵抗 $R = 190 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 12.5 V
- 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電流の実効値の電圧の実効値 V_{eff} (抵抗) R を求めよ
こたえ : 200 V