

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 120 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 1 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 1130 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 42.5 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 510 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 120 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 157 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 810 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 159 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 220 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 120 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 1 A
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 4 A
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 110 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.5 A
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 42.5 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 0.5 A こたえ： 4 A
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 510 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 0.1 A こたえ： 0.5 A
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 120 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 0.2 A こたえ： 1 A
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 157 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.1 A
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 810 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 0.25 A
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 159 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 0.1 A
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 0.1 A