

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} 抵抗 (A) $\Rightarrow 20$
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} 抵抗 (A) $\Rightarrow 5$
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗を求めよ)
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) = を求めよ
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) = を求めよ
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) = を求めよ
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) = を求めよ
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) = を求めよ
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 90 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) = を求めよ
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) = を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 02

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 500 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} 抵抗 R (A) 200
こたえ： 4 A こたえ： 0.2 A
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} 抵抗 R (A) 50
こたえ： 1 A こたえ： 0.25 A
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.067
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.5 A
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.25
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.25 A
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.125
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.5 A
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 160 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.0125
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.5 A
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.04
こたえ： 0.2 A こたえ： 0.25 A
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.067
こたえ： 0.2 A こたえ： 2 A
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 90 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.111
こたえ： 1 A こたえ： 2 A
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R を求めよ) 0.0625
こたえ： 0.5 A こたえ： 0.25 A