

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 32 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 45 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 62 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 110 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 85 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 0 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 I 抵抗 R を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 03

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$
こたえ: 2 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$
こたえ: 0.25 A |
| 2 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 250 \Omega$
こたえ: 1 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$
こたえ: 0.5 A |
| 3 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 32 \Omega$
こたえ: 0.5 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$
こたえ: 0.2 A |
| 4 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 450 \Omega$
こたえ: 1 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$
こたえ: 0.2 A |
| 5 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$
こたえ: 2 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$
こたえ: 2 A |
| 6 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 62.5 \Omega$
こたえ: 2 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$
こたえ: 0.5 A |
| 7 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$
こたえ: 0.25 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$
こたえ: 2 A |
| 8 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 80 \Omega$
こたえ: 0.2 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$
こたえ: 4 A |
| 9 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 125 \Omega$
こたえ: 0.1 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$
こたえ: 0.25 A |
| 10 | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$
こたえ: 2 A | 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$
こたえ: 2 A |