

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 120 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 152 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 抵抗 (A) を求めよ
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 42.5 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 520 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 156 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 71 \Omega$ 電圧の実効値 V 電流の実効値 抵抗 (A) を求めよ
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 820 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 95 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 210 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.25 A
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 12 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 0.25 A
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 0.1 A
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 1 A
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 0.25 A
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 16 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 0.25 A
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 2 A こたえ： 4 A
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 0.5 A
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 2 A こたえ： 0.25 A
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.25 A