

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 11.0 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 35 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 65 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 75 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 抵抗 (R) を求めよ
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 80 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 90 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 40.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 110 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 0.2 A
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 20 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 2 A こたえ： 0.5 A
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 35 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 2 A こたえ： 1 A
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 2 A
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 0.5 A
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 抵抗 $R = 65 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.1 A
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 75 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 4 A こたえ： 0.1 A
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 50.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 80 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 1 A こたえ： 2 A
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 90 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 0.5 A こたえ： 0.5 A
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電圧の実効値 電流の実効値 I_{eff} (抵抗 R) を求めよ
こたえ： 0.5 A こたえ： 0.5 A