

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 1 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 4 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 6 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 1 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 1 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ。

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 150 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 抵抗 R を求め電流の実効値 I_{eff} を求めよ
こたえ：0.1 A こたえ：0.5 A
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 100 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：4 A こたえ：4 A
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} を求めよ
こたえ：1 A こたえ：0.5 A
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 40 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：0.2 A こたえ：0.25 A
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：1 A こたえ：0.2 A
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 60 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：2 A こたえ：0.25 A
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：0.25 A こたえ：1 A
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 180 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：0.2 A こたえ：0.25 A
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 120 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：0.2 A こたえ：0.2 A
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 200 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , 抵抗 R を求めよ
こたえ：0.5 A こたえ：0.1 A