

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 15 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 32 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 42 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 51 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 65 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 75 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 85 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 95 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 104 \Omega$ 電圧の実効値 V_{eff} , 電流の実効値 I_{eff} , (抵抗 R を求めよ)

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-current 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 5 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 0.2 A こたえ： 2 A
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 25 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 2 A こたえ： 0.25 A
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 32 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 0.5 A こたえ： 0.2 A
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 400 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 4 A こたえ： 0.25 A
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 500 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 4 A こたえ： 1 A
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 65 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 2 A こたえ： 0.25 A
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 75 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 4 A こたえ： 0.1 A
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 85 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 2 A こたえ： 4 A
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 抵抗 $R = 95 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 0.25 A こたえ： 0.2 A
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 80 \Omega$ 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, (抵抗 R を求めよ) $I_{\text{eff}} = ?$
こたえ： 2 A こたえ： 0.25 A