

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-resistance 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.01 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.02 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.01 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.02 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.01 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.02 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.01 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.02 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.01 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.02 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-resistance 02

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $50 \text{ } \Omega$
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $50 \text{ } \Omega$
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $0.2 \text{ } \Omega$
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $50 \text{ } \Omega$
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $5 \text{ } \Omega$
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $0.5 \text{ } \Omega$
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $5 \text{ } \Omega$
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $0.2 \text{ } \Omega$
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $50 \text{ } \Omega$
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.625 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値を求めよ。
こたえ： $20 \text{ } \Omega$