

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-resistance 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 6 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 5.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 12 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の実効値電圧 V_R の実効値 V_R の値を求めよ。

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-resistance 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} のとき、2.5 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：20 Ω こたえ：10 Ω
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} のとき、2 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：5 Ω こたえ：10 Ω
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} とするとき、0.1 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：25 Ω こたえ：20 Ω
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 25.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} のとき、25 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：25 Ω こたえ：25 Ω
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} のとき、5.0 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：20 Ω こたえ：20 Ω
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} のとき、6 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：5 Ω こたえ：25 Ω
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} とするとき、0.1 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：100 Ω こたえ：5 Ω
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} のとき、5.0 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：20 Ω こたえ：10 Ω
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} とするとき、25 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：50 Ω こたえ：5 Ω
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 2.5 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} のとき、12 抵抗の電流の実効値を求めよ。
こたえ：10 Ω こたえ：50 Ω