

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 周波数 f が高くなると、コンデンサーの1) 角周波数を ω は電気容量を C とすると、
- 2 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の電気容量を C とすると、
- 3 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の自己インダクタンスを L と
- 4 角周波数を ω 、電気容量を C とすると14) 角周波数 f が高くなると、コンデンサーの
- 5 周波数 f が高くなると、コンデンサーの3) 角周波数を ω は電気容量を C とすると、
- 6 周波数 f が高くなると、コンデンサーの6) 角周波数 f が高くなると、コンデンサーの
- 7 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスを角周波数を ω 、電気容量を C とすると、
- 8 角周波数を ω 、電気容量を C とすると18) 角周波数を ω の自己インダクタンスを L と
- 9 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω の自己インダクタンスを L と
- 10 角周波数を ω 、電気容量を C とすると20) 角周波数を ω の自己インダクタンスを L と

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 02

こたえ

なまえ： _____

- 1 周波数 f が高くなると、コンデンサーの1) 角周波数を ω 、電気容量を C とすると、
こたえ：小さくなる こたえ： $XC=1/(\omega C)$
- 2 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω 、電気容量を C とすると、
こたえ： $XL=\omega L$ こたえ： $XC=1/(\omega C)$
- 3 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と
こたえ： $XL=\omega L$ こたえ： $XL=\omega L$
- 4 角周波数を ω 、電気容量を C とすると14) 角周波数が高くなると、コンデンサーの
こたえ： $XC=1/(\omega C)$ こたえ：小さくなる
- 5 周波数 f が高くなると、コンデンサーの5) 角周波数を ω 、電気容量を C とすると、
こたえ：小さくなる こたえ： $XC=1/(\omega C)$
- 6 周波数 f が高くなると、コンデンサーの6) 角周波数が高くなると、コンデンサーの
こたえ：小さくなる こたえ：小さくなる
- 7 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタンスを ω 、電気容量を C とすると、
こたえ：大きくなる こたえ： $XC=1/(\omega C)$
- 8 角周波数を ω 、電気容量を C とすると18) 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と
こたえ： $XC=1/(\omega C)$ こたえ： $XL=\omega L$
- 9 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と
こたえ： $XL=\omega L$ こたえ： $XL=\omega L$
- 10 角周波数を ω 、電気容量を C とすると20) 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と
こたえ： $XC=1/(\omega C)$ こたえ： $XL=\omega L$