

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 周波数 f が高くなると、コンデンサーの1) 角周波数を ω は自己インダクタンスを L と
- 2 周波数 f が高くなると、コンデンサーの2) 直列RLC回路は $X_L = X_C$ のとき、インピー
- 3 周波数 f が高くなると、コイルのリアク 3) 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と
- 4 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と 4) 角周波数を ω ル自己インダクタンスを L と
- 5 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と 5) 角周波数を ω ル自己インダクタンスを L と
- 6 周波数 f が高くなると、コイルのリアク 6) 角周波数を ω 、電気容量を C とすると、コ
- 7 角周波数を ω 、電気容量を C とすると 7) 角周波数を ω ル電気容量を C とすると、コ
- 8 周波数 f が高くなると、コンデンサーの8) 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリア
- 9 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と 9) 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリア
- 10 周波数 f が高くなると、コンデンサーの10) 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリア

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 周波数fが高くなると、コンデンサーの1) 角周波数をωは自己インダクタンスをLと
こたえ：小さくなる こたえ： $XL = \omega L$
- 2 周波数fが高くなると、コンデンサーの2) 直列RLC回路では $XL = XC$ のとき、インピー
こたえ：小さくなる こたえ： R
- 3 周波数fが高くなると、コイルのリアクタ3) 角周波数をω、自己インダクタンスをLと
こたえ：大きくなる こたえ： $XL = \omega L$
- 4 角周波数をω、自己インダクタンスをL4) 角周波数をωの自己インダクタンスをLと
こたえ： $XL = \omega L$ こたえ： $XL = \omega L$
- 5 角周波数をω、自己インダクタンスをL5) 角周波数をωの自己インダクタンスをLと
こたえ： $XL = \omega L$ こたえ： $XL = \omega L$
- 6 周波数fが高くなると、コイルのリアクタ6) 角周波数をω、電気容量をCとすると、コ
こたえ：大きくなる こたえ： $XC = 1 / (\omega C)$
- 7 角周波数をω、電気容量をCとすると17) 角周波数をωの電気容量をCとすると、コ
こたえ： $XC = 1 / (\omega C)$ こたえ： $XC = 1 / (\omega C)$
- 8 周波数fが高くなると、コンデンサーの8) 周波数fが高くなると、コンデンサーのリア
こたえ：小さくなる こたえ：小さくなる
- 9 角周波数をω、自己インダクタンスをL9) 周波数fが高くなると、コンデンサーのリア
こたえ： $XL = \omega L$ こたえ：小さくなる
- 10 周波数fが高くなると、コンデンサーの10) 周波数fが高くなると、コンデンサーのリア
こたえ：小さくなる こたえ：小さくなる