

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω のル自己インダクタンスを L と
- 2 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンス直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピー
- 3 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンス直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピー
- 4 周波数 f が高くなると、コンデンサーの X_C 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタ
- 5 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンス周波数 f が高くなると等しいのリアクタ
- 6 周波数 f が高くなると、コンデンサーの X_C 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピー
- 7 周波数 f が高くなると、コンデンサーの X_C 周波数 f が高くなると、コイルのリアクタ
- 8 周波数 f が高くなると、コンデンサーの X_C 角周波数を X_C は自己インダクタンスを L と
- 9 周波数 f が高くなると、コンデンサーの X_C 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリア
- 10 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンス周波数 f が高くなると等しいのリアクタ

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 穴埋め 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と
こたえ： $X_L = \omega L$ こたえ： $X_L = \omega L$
- 2 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは R と直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピー
こたえ： R こたえ： R
- 3 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは R と直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピー
こたえ： R こたえ： R
- 4 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる4周波数 f が高くなると、コイルのリアクタ
こたえ：小さくなる こたえ：大きくなる
- 5 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは R と周波数 f が高くなると等しいコイルのリアクタ
こたえ： R こたえ：大きくなる
- 6 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる6直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピー
こたえ：小さくなる こたえ： R
- 7 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる7周波数 f が高くなると、コイルのリアクタ
こたえ：小さくなる こたえ：大きくなる
- 8 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる8角周波数を ω 、自己インダクタンスを L と
こたえ：小さくなる こたえ： $X_L = \omega L$
- 9 周波数 f が高くなると、コンデンサーのリアクタンスは小さくなる9周波数 f が高くなると、コンデンサーのリア
こたえ：小さくなる こたえ：小さくなる
- 10 直列RLC回路で $X_L = X_C$ のとき、インピーダンスは R と周波数 f が高くなると等しいコイルのリアクタ
こたえ： R こたえ：大きくなる