

なまえ： _____

- 1 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」項対応する内容を書きなさい。交流回路」に
- 2 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項内容を書きなさい。RLC回路の共振」に対応する
- 3 項目「コンデンサーだけの交流回路」13に対応する内容を書きなさい。交流回路」に対応する
- 4 項目「直列RLC回路の共振」に対応する項内容を書きなさい。直列RLC回路の共振」に対応する
- 5 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する項内容を書きなさい。回路のインピーダンス Z 」
- 6 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項内容を書きなさい。RLC回路の共振」に対応する
- 7 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」項対応する内容を書きなさい。RLC回路の共振」に対応する
- 8 項目「直列RLC回路の共振」に対応する項内容を書きなさい。コイルのリアクタンス X_L 」に対応する
- 9 項目「直列RLC回路の共振」に対応する項内容を書きなさい。コイルだけの交流回路」に対応する
- 10 項目「コンデンサーだけの交流回路」20に対応する内容を書きなさい。交流回路」に対応する

なまえ： _____

- 1 項目「直列RLC回路のインピーダンス1」項目に対応する内容を書きなさい。交流回路」に
こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される。こたえ：電流は電圧より位相が進む
- 2 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。交流回路の共振」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 3 項目「コンデンサーだけの交流回路」13項目に対応する内容を書きなさい。交流回路」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 4 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい。直列RLC回路の共振」に対応する
こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはRに等しい。こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 5 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する内容を書きなさい。交流回路のインピーダンス Z」
こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる。こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される
- 6 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。交流回路の共振」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 7 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」項目に対応する内容を書きなさい。交流回路のインピーダンス X_L 」に対応する
こたえ： $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる。こたえ：周波数が高いほど小さくなる
- 8 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい。交流回路のインピーダンス X_L 」に対応する
こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはRに等しい。こたえ： $X_L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる
- 9 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい。交流回路」に対応する
こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはRに等しい。こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 10 項目「コンデンサーだけの交流回路」20項目に対応する内容を書きなさい。交流回路」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ：電流は電圧より位相が遅れる