

なまえ： _____

- 1 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい。
- 2 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」に対応する内容を書きなさい。
- 3 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する内容を書きなさい。
- 4 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応する内容を書きなさい。
- 5 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」に対応する内容を書きなさい。
- 6 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。
- 7 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」に対応する内容を書きなさい。
- 8 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」に対応する内容を書きなさい。
- 9 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」に対応する内容を書きなさい。
- 10 項目「直列RLC回路のインピーダンス Z 」に対応する内容を書きなさい。

なまえ： _____

- 1 項目「直列RLC回路の共振」に対応する内容を書きなさい。直列RLC回路の共振」に対応する
こたえ： $XL=XC$ となり、インピーダンスは R に等しくなるとなり、インピーダンス
- 2 項目「直列RLC回路のインピーダンス12」項に対応する内容を書きなさい。リアクタンス XC 」
こたえ： $Z=\sqrt{R^2+(XL-XC)^2}$ で表される。こたえ： $XC=1/(\omega C)=1/(2\pi fC)$ で、周
- 3 項目「コイルのリアクタンス XL 」に対応する内容を書きなさい。リアクタンス XC 」
こたえ： $XL=\omega L=2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる。 $XC=1/(\omega C)=1/(2\pi fC)$ で、周
- 4 項目「コイルのリアクタンス XL 」に対応する内容を書きなさい。だけの交流回路」に
こたえ： $XL=\omega L=2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きな電流は電圧より位相が進む
- 5 項目「直列RLC回路のインピーダンス15」項に対応する内容を書きなさい。交流回路」に対応す
こたえ： $Z=\sqrt{R^2+(XL-XC)^2}$ で表される。こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 6 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。直列RLC回路の共振」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $XL=XC$ となり、インピーダンス
- 7 項目「コンデンサーのリアクタンス XC 」項に対応する内容を書きなさい。だけの交流回路」に
こたえ： $XC=1/(\omega C)=1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど電流は電圧より位相が進む
- 8 項目「コンデンサーのリアクタンス XC 」項に対応する内容を書きなさい。直列RLC回路の共振」に対応する
こたえ： $XC=1/(\omega C)=1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる。 $Z=\sqrt{R^2+(XL-XC)^2}$ で表され
- 9 項目「直列RLC回路のインピーダンス18」項に対応する内容を書きなさい。リアクタンス XC 」
こたえ： $Z=\sqrt{R^2+(XL-XC)^2}$ で表される。こたえ： $XC=1/(\omega C)=1/(2\pi fC)$ で、周
- 10 項目「直列RLC回路のインピーダンス20」項に対応する内容を書きなさい。リアクタンス XL 」に対応
こたえ： $Z=\sqrt{R^2+(XL-XC)^2}$ で表される。こたえ： $XL=\omega L=2\pi fL$ で、周波数が高い