

なまえ： _____

- 1 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を書きなさい。コイルだけの交流回路」に
- 2 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を写す。RLC回路の共振」に対応する
- 3 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を写す。RLC回路のインピーダンス Z 」に
- 4 項目「コンデンサーだけの交流回路」14 対応する内容を書きなさい。コンデンサーだけの交流回路」に
- 5 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」項目に直列内容図書の共振」に対応する
- 6 項目「コイルだけの交流回路」に対応する内容を写す。RLC回路の共振」に対応する
- 7 項目「コンデンサーだけの交流回路」17 対応する内容を写す。コンデンサーだけの交流回路」に
- 8 項目「コイルのリアクタンス X_L 」に対応項目内容を写す。コイルのリアクタンス X_L 」に
- 9 項目「コンデンサーだけの交流回路」19 対応する内容を写す。コンデンサーだけの交流回路」に
- 10 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」項目に直列内容を写す。コンデンサーのリアクタンス X_C 」に

なまえ： _____

- 1 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなさい。コイルだけの交流回路」に
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ：電流は電圧より位相が進む
- 2 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなさい。RLC回路の共振」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 3 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなさい。RLC回路のインピーダンス Z 」
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表され
- 4 項目「コンデンサーだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなさい。コンデンサーだけの交流回路」に
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ：電流は電圧より位相が進む
- 5 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」項目内容を書きなさい。直列RLC回路の共振」に対応する
こたえ： $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなるインピーダンス
- 6 項目「コイルだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなさい。RLC回路の共振」に対応する
こたえ：電流は電圧より位相が遅れる こたえ： $X_L = X_C$ となり、インピーダンス
- 7 項目「コンデンサーだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなさい。コンデンサーだけの交流回路」に
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ：電流は電圧より位相が遅れる
- 8 項目「コイルのリアクタンス X_L 」項目内容を書きなさい。コンデンサーのリアクタンス X_C 」
こたえ： $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周
- 9 項目「コンデンサーだけの交流回路」に対応する項目内容を書きなさい。コンデンサーだけの交流回路」に
こたえ：電流は電圧より位相が進む こたえ：電流は電圧より位相が進む
- 10 項目「コンデンサーのリアクタンス X_C 」項目内容を書きなさい。コンデンサーのリアクタンス X_C 」
こたえ： $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる $(2\pi fC)$ で、周