

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」に対応する項目を
書きなさい。
- 2 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなさい。 $(X_L - X_C)^2$ で表される
- 3 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きなさい。電流は電圧より位相が遅れる」に
- 4 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR」内容に対応する項目を書きなさい。電流は電圧より位相が進む」に
- 5 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなさい。 $1/(2\pi fC)$ で、周波
- 6 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR」内容に対応する項目を書きなさい。 X_L なるLに対応する項
- 7 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR」内容に対応する項目を書きなさい。電流は電圧より位相が進む」に
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きなさい。インピーダンスは
- 9 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR」内容に対応する項目を書きなさい。 X_L なるLに対応する項
- 10 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きなさい。インピーダンスは

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」に対応する項目は
こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 2 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなさい。 $(X_L - X_C)^2$ で表される
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 3 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きなさい。電流は電圧より位相が遅れる」に
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コイルだけの交流回路
- 4 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R になる」内容に対応する項目を書きなさい。電流は電圧より位相が進む」に
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 5 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなさい。 $1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」に対応する項目は
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 6 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R になる」内容に対応する項目を書きなさい。 X_L で表される」に
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 7 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R になる」内容に対応する項目を書きなさい。電流は電圧より位相が進む」に
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きなさい。インピーダンスは Z で表される」に
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：直列RLC回路の共振
- 9 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R になる」内容に対応する項目を書きなさい。 X_L で表される」に
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 10 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きなさい。インピーダンスは Z で表される」に
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：直列RLC回路の共振