

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 」で表される」内容対応する項目を書きな 周波数が高い
- 2 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高121は内容書きな R^2 」に内容対応する項目を書きな
- 3 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内容」 X_C なる」 ω に内容対応する項目を書きな 周波
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」に内容対応する項目を書きな 電圧より位相が遅れる」に
- 5 内容「電流は電圧より位相が遅れる」115に内容対応する項目を書きな 電流は電圧より位相が遅れる」に
- 6 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 」で表される」内容対応する項目を書きな 電流は電圧より位相が進む」に
- 7 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高171は内容書き電流は電圧より位相が進む」に
- 8 内容「電流は電圧より位相が遅れる」118に内容対応する項目を書きな 周波数が高い
- 9 内容「電流は電圧より位相が遅れる」119に内容対応する項目を書きな インピーダンスは
- 10 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内容」電流は電圧より位相が進む」に

なまえ： _____

- 1 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 」で表される」内容対応する項目を書きな 周波数が高い
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 2 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高12は内容書き $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 」に内容対応する項目を書きな
こたえ：コイルのリアクタンス X_L こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 3 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R 」内容「 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 」に内容対応する項目を書きな 周波数が高い
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」に内容対応する項目を書きな 電圧より位相が遅れる」に内容対応する項目を書きな
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：コイルだけの交流回路
- 5 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に内容対応する項目を書きな 電圧より位相が進む」に内容対応する項目を書きな
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：コイルだけの交流回路
- 6 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 」で表される」内容「電流は電圧より位相が進む」に内容対応する項目を書きな
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 7 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高17は内容書き電流は電圧より位相が進む」に内容対応する項目を書きな
こたえ：コイルのリアクタンス X_L こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 8 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に内容対応する項目を書きな 周波数が高い
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 9 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に内容対応する項目を書きな インピーダンスは R
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路の共振
- 10 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R 」内容「電流は電圧より位相が進む」に内容対応する項目を書きな
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コンデンサーだけの交流回路