

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる」に対応する項目を書きな
- 2 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に対応する項目を書きな $(2\pi fC)$ で、周波
- 3 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる」に対応する項目を書きな
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きな $(2\pi fC)$ で、周波
- 5 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きな $(X_C)^2$ で表される
- 6 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」に対応する項目
- 7 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはRになる」に対応する項目を書きな
- 8 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きな $(X_C)^2$ で表される
- 9 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」に対応する項目を書きな周波数が高い
- 10 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」に対応する項目

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コイルのリアクタンス X_L こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 2 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 3 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コイルのリアクタンス X_L こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 5 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 6 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C こたえ：直列RLC回路の共振
- 7 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはRに等しくなる」に対応する項目を書きなさい
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 8 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 9 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」に対応する項目を書きなさい
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 10 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」に対応する項目を書きなさい
こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C