

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる」とな対応する項目を書きな
- 2 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容対応する項目を書きな電流は電圧より位相が遅れる」に
- 3 内容「電流は電圧より位相が遅れる」13対応する項目を書きな電流は電圧より位相が進む」に
- 4 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内容」 X_L なるとな対応する項目を書きな
- 5 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容対応する項目を書きな電流は電圧より位相が進む」に
- 6 内容「電流は電圧より位相が遅れる」16対応する項目を書きな電流は電圧より位相が進む」に
- 7 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を書きなインピーダンスは
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容対応する項目を書きな周波数が高い
- 9 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高い電流は電圧より位相が遅れる項
- 10 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内容」電流は電圧より位相が進む」に

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる」とな対応する項目を書きな
こたえ：コイルのリアクタンス X_L こたえ：直列RLC回路の共振
- 2 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きな「電流は電圧より位相が遅れる」に
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コイルだけの交流回路
- 3 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に
こたえ：コイルだけの交流回路 内容「電流は電圧より位相が進む」に
こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 4 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R 」内容に対応する項目を書きな
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：直列RLC回路の共振
- 5 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きな「電流は電圧より位相が進む」に
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 6 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に
こたえ：コイルだけの交流回路 内容「電流は電圧より位相が進む」に
こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 7 内容「電流は電圧より位相が進む」に
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に
こたえ：直列RLC回路の共振
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を書きな「周波数が高いほど大きくなる」とな
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 9 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」とな対応する項目を書きな
こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に
こたえ：コイルだけの交流回路
- 10 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R 」内容に対応する項目を書きな「電流は電圧より位相が進む」に
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コンデンサーだけの交流回路