

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に**対応する項目を書きなさい**インピーダンスは
- 2 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に**対応する項目を書きなさい**インピーダンスは
- 3 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい**インピーダンスは
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい** $(X_L - X_C)^2$)で表される
- 5 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」に**対応する項目を書きなさい**電流は電圧より位相が遅れる」に
- 6 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは R となる」に**対応する項目を書きなさい**
- 7 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい** $1/(2\pi fC)$ で、周波数
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」に**対応する項目を書きなさい**で表される
- 9 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい** $(X_L - X_C)^2$)で表される
- 10 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高くなると X_C が小さくなる」に**対応する項目を書きなさい**

なまえ： _____

- 1 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に**対応する項目を書きなさい**インピーダンスは
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路の共振
- 2 内容「電流は電圧より位相が遅れる」に**対応する項目を書きなさい**インピーダンスは
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路の共振
- 3 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい**インピーダンスは
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路の共振
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい** $(X_L - X_C)^2$ で表される
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 5 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容**電流は電圧より位相が遅れる**に
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コイルだけの交流回路
- 6 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスは **R** 」内容 **X_L となる**に**対応する項目を書きなさい**
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：直列RLC回路の共振
- 7 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい** $1/(2\pi fC)$ で、周波数
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容**電流は電圧より位相が遅れる**に
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 9 内容「電流は電圧より位相が進む」に**対応する項目を書きなさい** $(X_L - X_C)^2$ で表される
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 10 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高くなると **X_C は小さくなる**」周波数が高くなると
こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C こたえ：コイルのリアクタンス X_L