

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内容」 X_L なるLに対応する項目を書きな
- 2 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高12ほど大きX_LなるLに対応する項目を書きな
- 3 内容「電流は電圧より位相が遅れる」13に対応する項目を(書き)なす(2. πfC)で、周波
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」に対応する項目を電圧より位相が進む」に対
- 5 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する(項目を書きな)さいで表される
- 6 内容「電流は電圧より位相が遅れる」16に対応する項目を電圧より位相が進む」に対
- 7 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する項目を(書き)なす(2. πfC)で、周波
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」内容に対応する(項目を書きな)さいで表される
- 9 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内容」電流は電圧対応位相範囲を書きな
- 10 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高X_Cほど小(さく)なる」2に対応する項目

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 内容→項目 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内蔵」 $X_L = \omega L$ に於ける周波数を書きな
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コイルのリアクタンス X_L
- 2 内容「 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ で、周波数が高いほど大きくなる」 X_L に於ける周波数を書きな
こたえ：コイルのリアクタンス X_L こたえ：直列RLC回路の共振
- 3 内容「電流は電圧より位相が遅れる」 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ に於ける周波数を書きな
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 4 内容「電流は電圧より位相が進む」 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ に於ける周波数を書きな
こたえ：コンデンサーだけの交流回路 こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 5 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」 Z に於ける周波数を書きな
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 6 内容「電流は電圧より位相が遅れる」 $X_L = \omega L$ に於ける周波数を書きな
こたえ：コイルだけの交流回路 こたえ：コンデンサーだけの交流回路
- 7 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」 Z に於ける周波数を書きな
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C
- 8 内容「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」 Z に於ける周波数を書きな
こたえ：直列RLC回路のインピーダンス Z こたえ：直列RLC回路のインピーダンス
- 9 内容「 $X_L = X_C$ となり、インピーダンスはR内蔵」電流は電圧より位相が速くなる
こたえ：直列RLC回路の共振 こたえ：コイルだけの交流回路
- 10 内容「 $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ で、周波数が高いほど小さくなる」 X_C に於ける周波数を書きな
こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C こたえ：コンデンサーのリアクタンス X_C