

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 「コンデンサーのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路について正しいか」
- 2 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路について正しいか」
- 3 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路について正しいか」
- 4 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路について正しいか」
- 5 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のインピーダンスで表される交流回路について正しいか」
- 6 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど小さくなる交流回路について正しいか」
- 7 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路について正しいか」
- 8 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が進む交流回路について正しいか」
- 9 「コンデンサーのリアクタンス」について「周波数が高いほど小さくなる交流回路について正しいか」
- 10 「直列RLC回路のインピーダンス」について「周波数が高いほど小さくなる交流回路について正しいか」

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 「コンデンサーのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路正しいか」
こたえ：× こたえ：○
- 2 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路正しいか」
こたえ：○ こたえ：×
- 3 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路正しいか」
こたえ：× こたえ：○
- 4 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路正しいか」
こたえ：○ こたえ：○
- 5 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のインピーダンスで表される交流回路正しいか」
こたえ：× こたえ：○
- 6 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど小さくなる交流回路正しいか」
こたえ：× こたえ：○
- 7 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路正しいか」
こたえ：× こたえ：○
- 8 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が進む交流回路正しいか」
こたえ：× こたえ：○
- 9 「コンデンサーのリアクタンス」について「周波数が高いほど小さくなる交流回路正しいか」
こたえ：○ こたえ：○
- 10 「直列RLC回路のインピーダンス」について「周波数が高いほど小さくなる交流回路正しいか」
こたえ：× こたえ：×