

なまえ： _____

- 1 「コンデンサーだけの交流回路」について「~~周波数が高いほど大きくなる~~」は正しい
- 2 「コイルのリアクタンス」について「 ~~$X_L = X_C$ となるだけの交流回路~~」が正で答えな電
- 3 「コイルだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が進み~~」は正しいが電
- 4 「コンデンサーだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が進む~~」は正しい
- 5 「直列RLC回路の共振」について「 ~~$X_L = X_C$ となるだけの交流回路~~」が正で答えな電
- 6 「コイルのリアクタンス」について「~~周波数が高いほど大きくなる~~」は正しいが電
- 7 「コンデンサーのリアクタンス」について「~~周波数が高いほど小さくなる~~」は正しい
- 8 「コイルだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が遅れる~~」は正しいが周
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について「~~周波数が高いほど大交流回路~~」は正しい
- 10 「コイルだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が遅れる~~」は正しいが周

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 「コンデンサーだけの交流回路」について「~~周波数が高いほど大きくなる~~」は正しい
こたえ：× こたえ：×
- 2 「コイルのリアクタンス」について「 ~~$X_L = X_C$ となるだけの交流回路~~」が正しい答え
こたえ：× こたえ：×
- 3 「コイルだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が進み~~」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 4 「コンデンサーだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が進む~~」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 5 「直列RLC回路の共振」について「 ~~$X_L = X_C$ となるだけの交流回路~~」が正しい答えか
こたえ：○ こたえ：○
- 6 「コイルのリアクタンス」について「~~周波数が高いほど大きくなる~~」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「コンデンサーのリアクタンス」について「~~周波数が高いほど小さくなる~~」は正しいか
こたえ：○ こたえ：○
- 8 「コイルだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が遅れる~~」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について「~~周波数が高いほど大きな交流回路~~」は正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 10 「コイルだけの交流回路」について「~~電流は電圧より位相が遅れる~~」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×