

なまえ： _____

- 1 「直列RLC回路の共振」について「周波数が高いほど大きくなる」は正しいか。周
- 2 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路」いかうい
- 3 「直列RLC回路のインピーダンス」について「電流は電圧より位相が遅れる」は電
- 4 「コイルだけの交流回路」について「 $X_L = X_C$ になる」は正しいか。また「 $X_L = X_C$ で答え
- 5 「直列RLC回路のインピーダンス」について「 Z は R の $\sqrt{1 + (X_L - X_C)^2}$ 」で表される周
- 6 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進む交流回路」いかうい
- 7 「コンデンサーのリアクタンス」について「直列RLC回路の共振時に遅れる」「電流
- 8 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど回路の大きくなる」は正しいか。
- 9 「直列RLC回路の共振」について「周波数が直列RLC回路の共振」は正しいか。電流
- 10 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。につか

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 「直列RLC回路の共振」について「周波数が高いほど大きくなる」は正しいか。周
こたえ：× こたえ：○
- 2 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路」いか
こたえ：○ こたえ：○
- 3 「直列RLC回路のインピーダンス」について「電流は電圧より位相が遅れる」は電
こたえ：× こたえ：×
- 4 「コイルだけの交流回路」について「 $X_L = X_C$ になる」は正しいか。×で答えな
こたえ：× こたえ：○
- 5 「直列RLC回路のインピーダンス」について「 Z は $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 」で表される
こたえ：○ こたえ：○
- 6 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進む交流回路」いか
こたえ：× こたえ：×
- 7 「コンデンサーのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が遅れる」「電流
こたえ：× こたえ：×
- 8 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど大きくなる」は正しいか
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「直列RLC回路の共振」について「周波数が直列RLC回路の共振」は正しいか。電流
こたえ：× こたえ：×
- 10 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。×
こたえ：× こたえ：×