

なまえ： _____

- 1 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進み回路」は正しいか。周
- 2 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。
- 3 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。
- 4 「直列RLC回路の共振」について「周波数が高いほど小さくなる」は正しいか。
- 5 「コイルだけの交流回路」について $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ 「直列RLC回路の共振表される」は周波
- 6 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど大きくなる交流回路」は正しいか。
- 7 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ と直列RLC回路の共振」について答えな
- 8 「コンデンサーのリアクタンス」について「周波数が高い交流回路は小さくなる」は電
- 9 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど大きくなる交流回路」は正しいか。
- 10 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど大きくなる」は正しいか。

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 05

こたえ

なまえ： _____

- 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進み回路」は正しいか。周
こたえ：× こたえ：×
- 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。周
こたえ：○ こたえ：×
- 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。周
こたえ：× こたえ：○
- 「直列RLC回路の共振」について「周波数が高いほど小さくなる」は正しいか。周
こたえ：× こたえ：○
- 「コイルだけの交流回路」について「 $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ 」は正しいか。周
こたえ：× こたえ：×
- 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど大きくなる交流回路」は正しいか。周
こたえ：○ こたえ：×
- 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ 」は正しいか。周
こたえ：○ こたえ：×
- 「コンデンサーのリアクタンス」について「周波数が高いほど小さくなる」は正しいか。周
こたえ：× こたえ：○
- 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど大きくなる」は正しいか。周
こたえ：○ こたえ：○
- 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど大きくなる」は正しいか。周
こたえ：○ こたえ：○