

なまえ： _____

- 1 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど交流回路」は正しいか
- 2 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ と直列RLC回路のインピーダンスが最小で答えなさい」
- 3 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路」正しいか
- 4 「直列RLC回路のインピーダンス」について「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」
- 5 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ と直列RLC回路の共振」について答えなさい
- 6 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」正しいか
- 7 「コンデンサーだけの交流回路」について「 $X_L = X_C$ となる」正しいか
- 8 「直列RLC回路のインピーダンス」について「直列RLC回路の $X_L = X_C$ で表される」
- 9 「直列RLC回路の共振」について「周波数が直列RLC回路の固有共振周波数になる」正しいか
- 10 「直列RLC回路のインピーダンス」について「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 「コイルのリアクタンス」について「周波数が高いほど交流回路」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 2 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ と直列RLC回路のインピーダンスが最小で答えなさい」
こたえ：○ こたえ：×
- 3 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる交流回路」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 4 「直列RLC回路のインピーダンス」について「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」
こたえ：○ こたえ：○
- 5 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ と直列RLC回路の共振」について答えなさい
こたえ：○ こたえ：×
- 6 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「コンデンサーだけの交流回路」について「 $X_L = X_C$ となる」は正しいか
こたえ：× こたえ：×
- 8 「直列RLC回路のインピーダンス」について「直列RLC回路の $X_L = X_C$ で表される」
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「直列RLC回路の共振」について「周波数が直列RLC回路のインピーダンスが最小になる」は正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 10 「直列RLC回路のインピーダンス」について「 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ で表される」
こたえ：○ こたえ：×