

なまえ： _____

- 1 「直列RLC回路のインピーダンス」について「周波数が高くなるほど大きくなる」は正しい
- 2 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進む交流回路」は正しい
- 3 「コンデンサーのリアクタンス」について「直列RLC回路の共振周波数」は正しい
- 4 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しい
- 5 「コンデンサーのリアクタンス」について「直列RLC回路の共振周波数」は正しい
- 6 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しい
- 7 「コンデンサーのリアクタンス」について「周波数が高くなるほど小さくなる」は正しい
- 8 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しい
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しい
- 10 「直列RLC回路のインピーダンス」について「電流は電圧より位相が進む」は正しい

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 「直列RLC回路のインピーダンス」について「周波数が高くなるほど大きくなる」は正しい
こたえ：× こたえ：×
- 2 「コイルのリアクタンス」について「電流は電圧より位相が進む交流回路」は正しい
こたえ：× こたえ：×
- 3 「コンデンサーのリアクタンス」について「直列RLC回路のインピーダンス」は正しい
こたえ：○ こたえ：○
- 4 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しい
こたえ：× こたえ：×
- 5 「コンデンサーのリアクタンス」について「直列RLC回路のインピーダンス」は正しい
こたえ：○ こたえ：×
- 6 「コンデンサーだけの交流回路」について「コイルだけの交流回路」は正しい
こたえ：× こたえ：×
- 7 「コンデンサーのリアクタンス」について「周波数が高くなるほど小さくなる」は正しい
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しい
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しい
こたえ：○ こたえ：○
- 10 「直列RLC回路のインピーダンス」について「電流は電圧より位相が進む」は正しい
こたえ：× こたえ：×