

なまえ： _____

- 1 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。
- 2 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。
- 3 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。
- 4 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のイミピーダンス①が最大になる」は正しいか。
- 5 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のイミピーダンスで表される」は正しいか。
- 6 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。
- 7 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。
- 8 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ と直列RLC回路のイミピーダンスが最小になる」は正しいか。
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のイミピーダンスが最大になる」は正しいか。
- 10 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。

物理 交流：リアクタンスと直列RLC 正誤 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：○
- 2 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：×
- 3 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：○
- 4 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のイミピーダンス」が最大になるのは共振であるか。
こたえ：×
- 5 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のイミピーダンス」で表されるのは電圧であるか。
こたえ：×
- 6 「コイルだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が遅れる」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：○
- 7 「コンデンサーだけの交流回路」について「電流は電圧より位相が進む」は正しいか。
こたえ：○ こたえ：○
- 8 「直列RLC回路の共振」について「 $X_L = X_C$ 」が共振であるか。
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「コンデンサーだけの交流回路」について「直列RLC回路のイミピーダンス」は最大になるか。
こたえ：×
- 10 「直列RLC回路の共振」について「電流は電圧より位相が遅れる回路」は正しいか。
こたえ：×