

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 500 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -450Ω である。
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 120 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -40Ω である。
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -190Ω である。
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -25Ω である。
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 400 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -300Ω である。
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 500 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -490Ω である。
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -45Ω である。
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -245Ω である。
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -50Ω である。
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \Omega$ のとき、回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値は -100Ω である。

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 01

こたえ

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $10 \, \Omega$ こたえ: $30 \, \Omega$
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 120 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $55 \, \Omega$ こたえ: $-10 \, \Omega$
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $0 \, \Omega$ こたえ: $-20 \, \Omega$
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $0 \, \Omega$ こたえ: $-20 \, \Omega$
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 40 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $60 \, \Omega$ こたえ: $-10 \, \Omega$
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $-30 \, \Omega$ こたえ: $25 \, \Omega$
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $-95 \, \Omega$ こたえ: $-75 \, \Omega$
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 20 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $-20 \, \Omega$ こたえ: $0 \, \Omega$
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $40 \, \Omega$ こたえ: $-40 \, \Omega$
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 20 \, \Omega$, 回路の
こたえ: $80 \, \Omega$ こたえ: $10 \, \Omega$