

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 405 \Omega$ のとき
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 205 \Omega$ のとき
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1005 \Omega$ のとき
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1400 \Omega$ のとき
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1000 \Omega$ のとき
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 80 \Omega$ のとき
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 505 \Omega$ のとき
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 450 \Omega$ のとき

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 05

こたえ

なまえ： _____

- コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 40 \Omega$ のとき
こたえ： -5Ω こたえ： 30Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 20 \Omega$ のとき
こたえ： -5Ω こたえ： -20Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
こたえ： 75Ω こたえ： 0Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 140 \Omega$ のとき
こたえ： -20Ω こたえ： 50Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
こたえ： -20Ω こたえ： 75Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 80 \Omega$ のとき
こたえ： 20Ω こたえ： 75Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき
こたえ： 55Ω こたえ： -50Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 25 \Omega$ のとき
こたえ： 5Ω こたえ： -15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
こたえ： -50Ω こたえ： -30Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 40 \Omega$ のとき
こたえ： -25Ω こたえ： 35Ω