

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 101 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 258 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 40 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 150 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 40 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき、直列RLC回路のリアクタンス差 $X_L - X_C$ の値を求めよ。

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 06

こたえ

なまえ： _____

- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_{LX} = 80 \Omega$ のとき
こたえ : 20Ω こたえ : -75Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき
こたえ : 0Ω こたえ : 30Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき
こたえ : 0Ω こたえ : 0Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_{LX} = 10100 \Omega$ のとき
こたえ : 0Ω こたえ : -40Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_{LX} = 258 \Omega$ のとき
こたえ : 20Ω こたえ : -15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 40 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 150 \Omega$ のとき
こたえ : -10Ω こたえ : 0Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_{LX} = 100 \Omega$ のとき
こたえ : 95Ω こたえ : 80Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 40 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \Omega$ のとき
こたえ : -60Ω こたえ : -80Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき
こたえ : 5Ω こたえ : 10Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
こたえ : 15Ω こたえ : 80Ω