

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 500 \Omega$ のとき
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のとき
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 54 \Omega$ のとき
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 801 \Omega$ のとき
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 505 \Omega$ のとき
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 504 \Omega$ のとき
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 150 \Omega$ のとき
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 55 \Omega$ のとき

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき
こたえ： -45Ω こたえ： 70Ω
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$ のとき
こたえ： 90Ω こたえ： -95Ω
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 54 \Omega$ のとき
こたえ： 40Ω こたえ： -75Ω
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき
こたえ： -25Ω こたえ： -15Ω
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$ のとき
こたえ： 90Ω こたえ： 30Ω
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 505 \Omega$ のとき
こたえ： 0Ω こたえ： 30Ω
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 504 \Omega$ のとき
こたえ： 60Ω こたえ： 10Ω
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき
こたえ： 5Ω こたえ： 15Ω
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 150 \Omega$ のとき
こたえ： 15Ω こたえ： 0Ω
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 55 \Omega$ のとき
こたえ： 45Ω こたえ： -35Ω