

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 40 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \, \Omega$ のとき
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 40 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1200 \, \Omega$ のとき
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 400 \, \Omega$ のとき
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \, \Omega$ のとき
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 140 \, \Omega$ のとき
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 500 \, \Omega$ のとき
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \, \Omega$ のとき
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 450 \, \Omega$ のとき
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 125 \, \Omega$ のとき
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \, \Omega$ のとき

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 40 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき
こたえ： -60Ω こたえ： 60Ω
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 40 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1200 \Omega$ のとき
こたえ： 20Ω こたえ： 80Ω
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 20 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 400 \Omega$ のとき
こたえ： 10Ω こたえ： -10Ω
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \Omega$ のとき
こたえ： 30Ω こたえ： -30Ω
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1400 \Omega$ のとき
こたえ： 40Ω こたえ： 0Ω
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 500 \Omega$ のとき
こたえ： -45Ω こたえ： 45Ω
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき
こたえ： 0Ω こたえ： -75Ω
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 400 \Omega$ のとき
こたえ： -35Ω こたえ： 40Ω
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 125 \Omega$ のとき
こたえ： -5Ω こたえ： 20Ω
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき
こたえ： -45Ω こたえ： -15Ω