

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 110 \Omega$ のとき、
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1400 \Omega$ のとき、
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 280 \Omega$ のとき、
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1800 \Omega$ のとき、
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 5 \Omega$ のとき、
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき、
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 425 \Omega$ のとき、
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 280 \Omega$ のとき、
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 140 \Omega$ のとき、
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 210 \Omega$ のとき、

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 09

こたえ

なまえ： _____

- コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
こたえ： -5Ω こたえ： 0Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
こたえ： -95Ω こたえ： -60Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \Omega$ のとき
こたえ： 0Ω こたえ： -30Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 180 \Omega$ のとき
こたえ： -30Ω こたえ： 95Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 5 \Omega$ のとき
こたえ： 0Ω こたえ： 25Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 250 \Omega$ のとき
こたえ： -90Ω こたえ： -15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 405 \Omega$ のとき
こたえ： 25Ω こたえ： 15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 200 \Omega$ のとき
こたえ： -70Ω こたえ： 15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 140 \Omega$ のとき
こたえ： 10Ω こたえ： -30Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 25 \Omega$ のとき
こたえ： -20Ω こたえ： -15Ω