

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 45 \Omega$ のとき
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 80 \Omega$ のとき
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 500 \Omega$ のとき
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 104 \Omega$ のとき
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 1050 \Omega$ のとき
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, インダクタのリアクタンス $X_L = 108 \Omega$ のとき
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 55 \Omega$ のとき
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 basic-net 10

こたえ

なまえ： _____

- コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 40 \Omega$ のとき
こたえ : 20Ω こたえ : 20Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 80 \Omega$ のとき
こたえ : 90Ω こたえ : 75Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 5 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \Omega$ のとき
こたえ : -45Ω こたえ : 15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 104 \Omega$ のとき
こたえ : 60Ω こたえ : 0Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 1000 \Omega$ のとき
こたえ : 50Ω こたえ : 0Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 100 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 108 \Omega$ のとき
こたえ : 20Ω こたえ : -15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \Omega$ のとき
こたえ : 0Ω こたえ : -70Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 25 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき
こたえ : -25Ω こたえ : 0Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 50 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 55 \Omega$ のとき
こたえ : 45Ω こたえ : -15Ω
- コイルのリアクタンス $X_L = 10 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 800 \Omega$ のとき
こたえ : -90Ω こたえ : 0Ω