

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 reverse-xc 02

もんだい

なまえ： _____

- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 55 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 80 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 25 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -90 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 20 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -50 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 100 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 10 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 10 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -40 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 10 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 50 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 20 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 25 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 5 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 75 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 100 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 25 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -45 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 95 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -15 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 25 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス $X_C = 40 \text{ } \Omega$ である。

こたえ

1 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 55 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C \text{ } \Omega$ のとき、コイル

こたえ：100 Ω

2 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -90 \, \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X = X_L - X_C = -90 \, \Omega$ のとき、

こたえ：50 Ω

3 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L = X_{L2} - X_{L1} = 0$ のとき, コイル

こたえ：80 Ω

4 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -50 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_{XL} = 50 \, \Omega$ のとき、

こたえ：25 Ω

5 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 10 \, \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C$ が 90 のときコイル

こたえ：10 Ω

6 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -40 \, \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X = X_L - X_C = -40 \, \Omega$ のとき、

こたえ：5 Ω

7 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 20 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 20 \text{ } \Omega$ のとき、コイル

こたえ：50 Ω

8 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 75 \, \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 75 \, \Omega$ のとき、イ

こたえ：25 Ω

9 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -45 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 50 \, \Omega$ のとき、コン

こたえ：10 Ω

10 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -15 \, \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 25 \, \Omega$ のとき、コ

こたえ：100 Ω