

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 reverse-xl 03

もんだい

なまえ： _____

- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -30 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 400 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $430 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -45 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 15 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $60 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 95 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 9 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $-86 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 5 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 3 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $-2 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -70 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 18 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $88 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -60 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 780 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $840 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -60 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 11 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $71 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 60 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 20 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $-40 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 400 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $400 \text{ } \Omega$ である。
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス $X_L = 115 \text{ } \Omega$ のとき、コンデンサのリアクタンス X_C の値は $115 \text{ } \Omega$ である。

こたえ

1 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -30 \, \Omega$, コレクタ回路のリアクタンス差 $X_{\Sigma} = 400 \, \Omega$ のと

こたえ：40 Ω

2 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -45 \text{ } \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 15 \text{ } \Omega$ のと

こたえ：20 Ω

3 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 95 \Omega$, コレクタ側のリサ差 $X = X_L - X_C = -9000$ のとき

こたえ：10 Ω

4 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 5 \Omega$, コンダクタンス差 $G = G_L - G_C = 5 \text{ S}$ のとき:

こたえ：40 Ω

5 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -70 \, \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = 180 \, \Omega$ のと

こたえ：25 Ω

6 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -60 \, \Omega$, コーデンサクタのリアクタンス $X_C = 780 \, \Omega$ のとき

こたえ：10 Ω

7 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -60 \, \Omega$, コレクタサのノイズ差 $X_L \pm X_C \in \pm 50 \, \Omega$, Ω の

こたえ：25 Ω

8 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 60 \, \Omega$, コイルとコンデンサのリアクタンス差 $X_L - X_C = -20 \, \Omega$, のど

こたえ：10 Ω

9 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$, コンダクタンス差 $G = G_L - G_C = 400 \text{ } \Omega$ のとき

こたえ：40 Ω

10 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$ 、コンダクタンス差 $G = G_L - G_C = 115 \text{ } \Omega$ のとき

こたえ：25 Ω